

半加法器(half adder)

1.決定輸入變數與輸出變數的數目

輸入變數：加數與被加數， x 代表加數以及 y 代表被加數。


輸出變數：和與進位， S 表示和以及 C 表示進位。

半加法器(half adder)


輸入變數：加數與被加數， x 代表加數以及 y 代表被加數。
輸出變數：和與進位， S 表示和以及 C 表示進位。

x	y	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

半加法器(half adder)

 
 
$$(a) \begin{aligned} S &= xy' + x'y \\ C &= xy \end{aligned}$$



$$(b) \begin{aligned} S &= x \oplus y \\ C &= xy \end{aligned}$$



全加法器(full adder)

x	y	z	S	C
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

全加法器(full adder)


$$S = x'y'z + x'yz' + xy'z' + xyz$$

$$C = xy + xz + yz.$$

  

二進位加法器(binary adder)


4位元的二進位漣波進位加法器

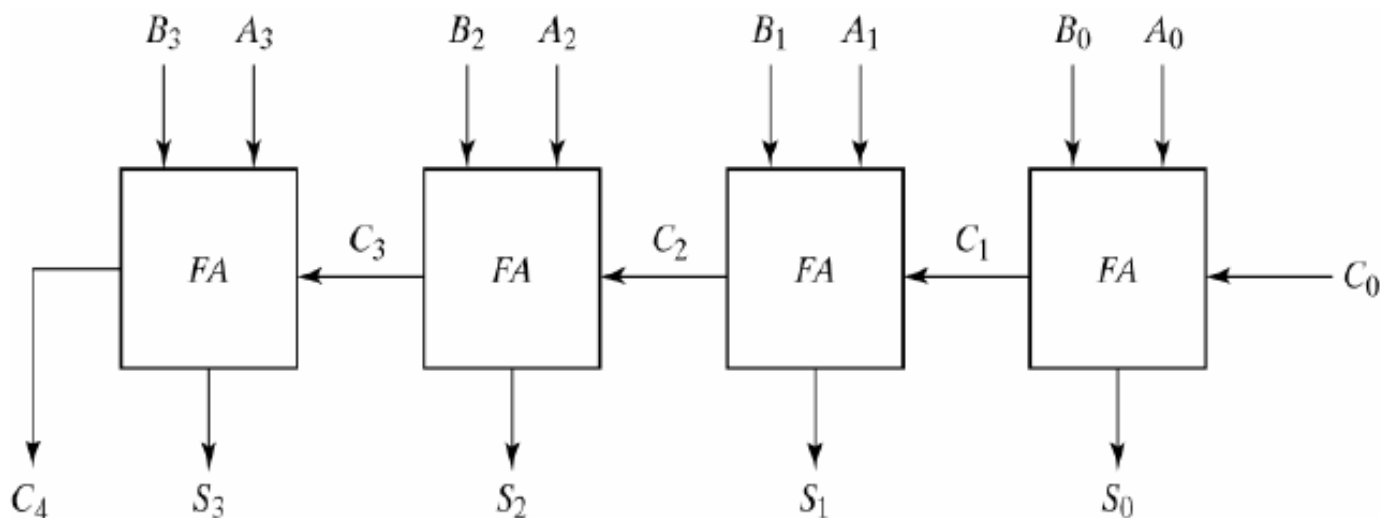

A 是被加數， B 是加數，它們的下標代表了位元的權重，例如被加數 $A = A_3A_2A_1A_0$ ， A_0 、 A_1 、 A_2 和 A_3 分別代表十進位數值的1、2、4和8，必須是0，輸出 S 代表 A 和 B 相加的總和。

二進位加法器(binary adder)

4位元的二進位漣波進位加法器的操作範例：

 


$A=1011$, $B=0011$

suffix i :	3	2	1	0	
input carry	0	1	1	0	C_i
augend	1	0	1	1	A_i
addend	0	0	1	1	B_i
sum	1	1	1	0	S_i
output carry	0	0	1	1	C_{i+1}

二進位減法運算

- 減法運算方式： $A-B=A+(-B)=A+(B\text{之}2\text{的補數})$ 。
- 電腦中儲存負值通常採用2的補數之方式儲存。
- 1的補數:先取此負值的絕對值之二進位的表示後，再對此值做反向(即1變0，0變1)。
- 2的補數: 1的補數+1。


二進位加法器/減法器 (binary adder/subtractor)

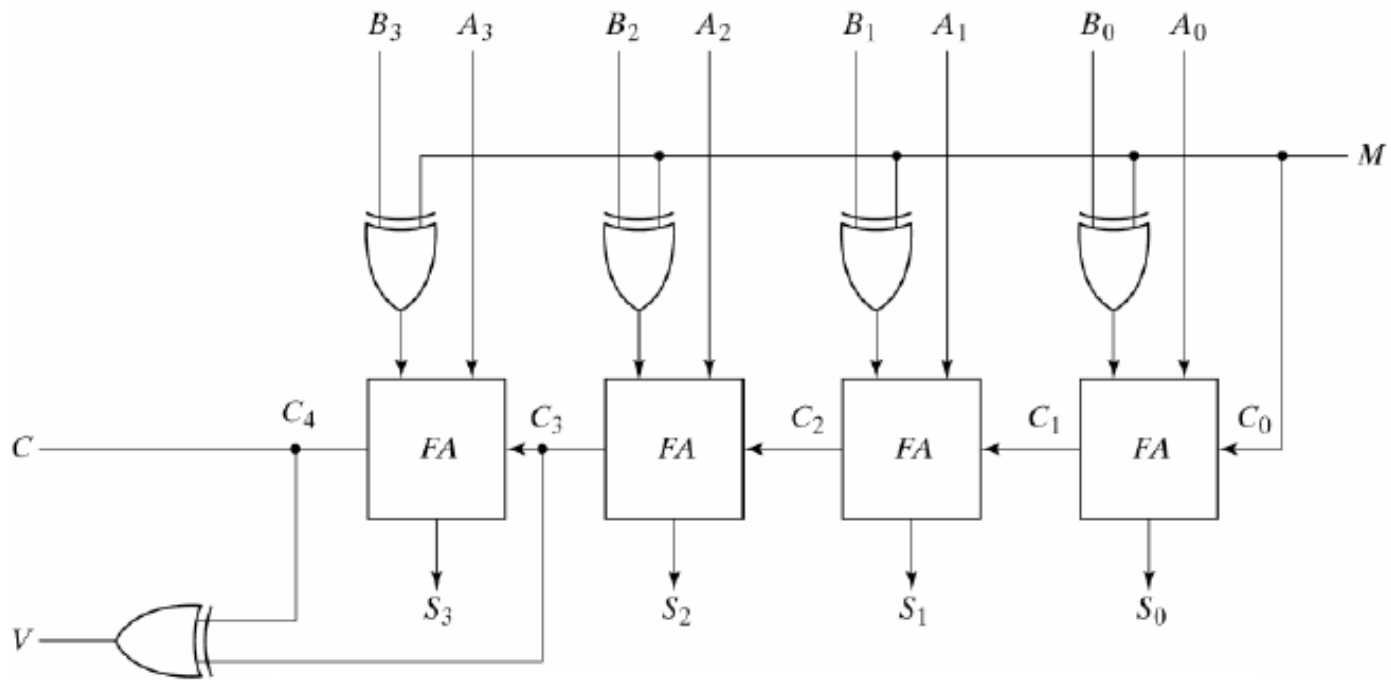

M=0時，電路執行加法運算；M=1時，電路執行減法運算。

二進位加法器/減法器 (binary adder/subtractor)


加法運算：

 

$M=0$ 時， $B_i \oplus 0 = B_i$ 以及 $C_0 = 0$ ，此時每一個XOR閘的輸出為 B_i ，因此每一個全加法器執行 $A_i + B_i$ 的運算，所以電路執行加法運算。

二進位加法器/減法器 (binary adder/subtractor)


減法運算：

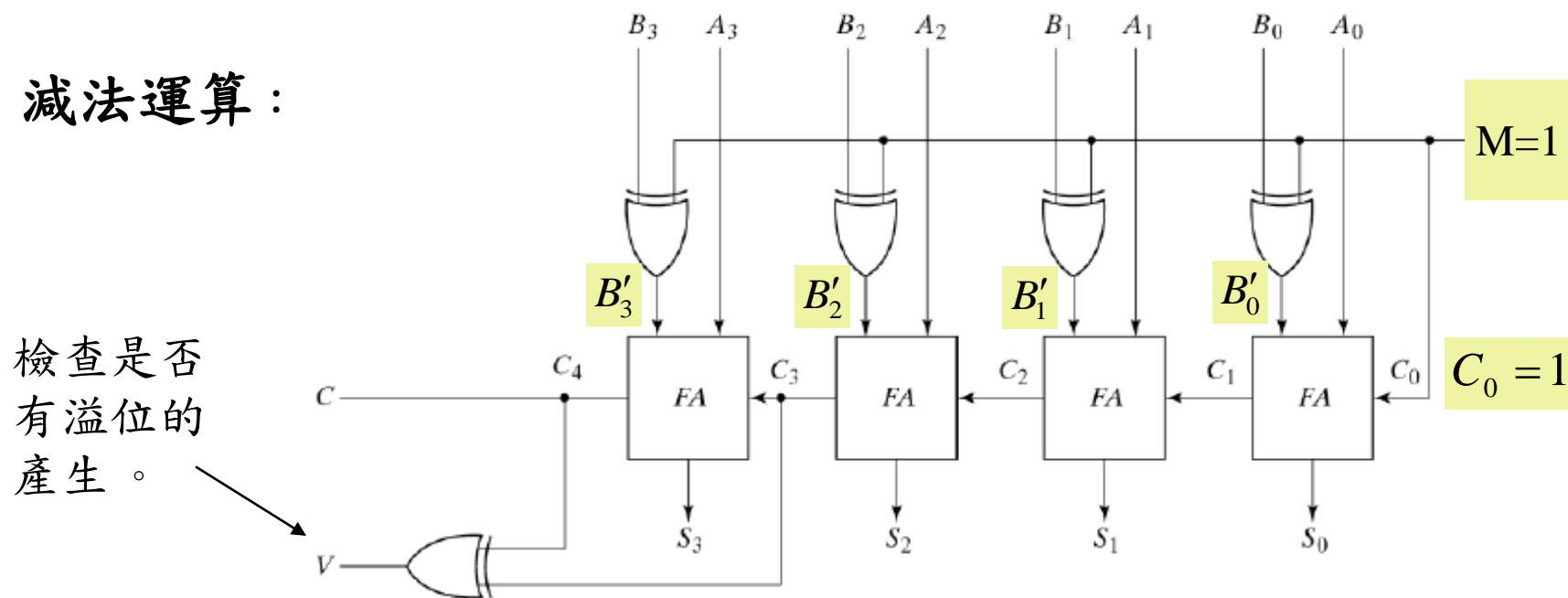

$M=1$ 時， $B \oplus 1 = B'$ 以及 $C_0 = 1$ ，此時4個XOR閘的輸出為 B 的1的補數，再把 $C_0 = 1$ 加入 B 的1的補數得 B 之2的補數，因此4個全加法器執行 $A + (B\text{之}2\text{的補數})$ 的運算，所以電路執行減法運算。


半減法器(half subtractor)

x	y	差 (D)	借位 (B)
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

 


全減法器 (full subtractor)

x	y	B_i	D	B_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

 

1's補數減法器

 


並列式4位元1's補數減法器

執行2's補數減1的動作

SR Latch (1/4)

 - 由二個NOR構成的正緣觸發SR正反器
- S=1 ,Q設爲1 ； R=1 ,Q設爲0



(a) Logic diagram

S	R	Q	\bar{Q}	
1	0	1	0	Set state
0	0	1	0	
0	1	0	1	Reset state
0	0	0	1	
1	1	0	0	Undefined

(b) Function table

SR Latch (2/4)

- 正緣觸發的時序圖


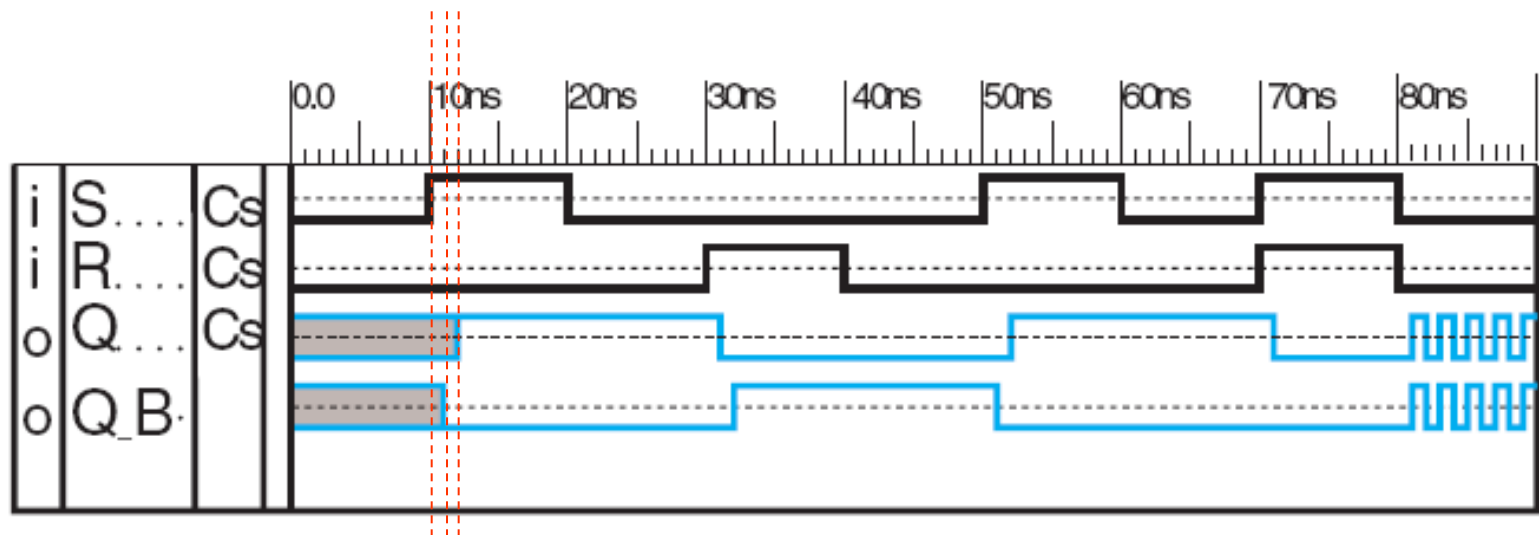


Fig. 4-5 Logic Simulation of SR Latch Behavior

SR Latch (3/4)

- 下圖的SR正反器由二個NAND構成，具有回饋電路，不同前者的是，以負緣觸發

 


(a) Logic diagram

S	R	Q	\bar{Q}	
0	1	1	0	Set state
1	1	1	0	
1	0	0	1	Reset state
1	1	0	1	
0	0	1	1	Undefined

(b) Function table

SR Latch (4/4)

- 具有控制訊號的SR正反器

 


(a) Logic diagram

C	S	R	Next state of Q
0	X	X	No change
1	0	0	No change
1	0	1	Q = 0; Reset state
1	1	0	Q = 1; Set state
1	1	1	Undefined

(b) Function table


D Latch (1/2)

 

C	D	Q
0	x	No Change
1	0	0 (reset)
1	1	1 (set)

D Latch (2/2)

- 負緣觸發D正反器的
的時序圖

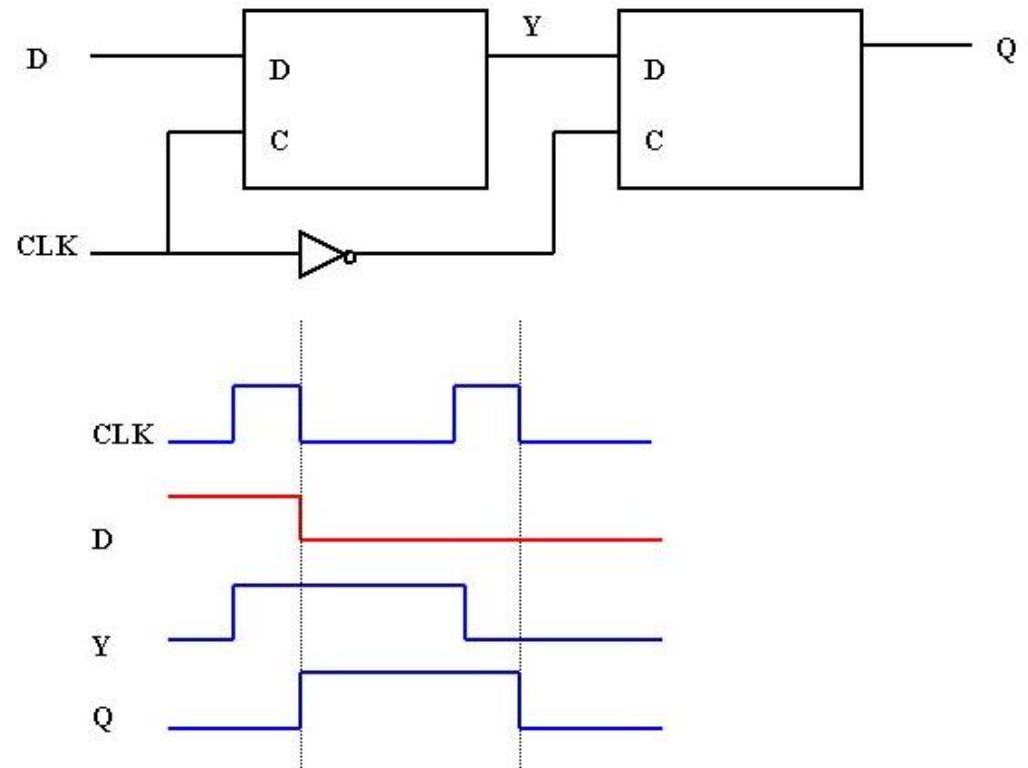

移位相加乘法運算

	1 0 1 0	Y
×	1 1 0 1	X
<hr/>		
	0 0 0 0 0 0 0 0	$P_0=0$
+	1 0 1 0	
<hr/>		
	0 0 0 0 1 0 1 0	$P_1=P_0+X_0Y$
+	0 0 0 0	
<hr/>		
	0 0 0 0 1 0 1 0	$P_2=P_1+2X_1Y$
+	1 0 1 0	
<hr/>		
	0 0 1 1 0 0 1 0	$P_3=P_2+2^2X_2Y$
+	1 0 1 0	
<hr/>		
	1 0 0 0 0 0 1 0	$P_4=P_3+2^3X_3Y$

$$P_{i+1}=P_i + X_i \times 2^iY$$

2^iY 為執行左移*i*個bit位置

移位相加乘法運算

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r}
 1010 \quad Y \\
 \times 1101 \quad X \\
 \hline
 00000000 \\
 + 1010 \\
 \hline
 00001010 \\
 + 0000 \\
 \hline
 00001010 \\
 + 1010 \\
 \hline
 00110010 \\
 + 1010 \\
 \hline
 10000010
 \end{array}
 \end{array}$$

或可執行Y位置不變
右移 P_i 1個bit位置


$$P_{i+1} = P_i + X_i \times 2^i Y$$

$$P_{i+1} = P_i + 2^i X_i \times Y$$


移位相加乘法運算



乘法運算暫存器配置

 


a. Logical right shift

 


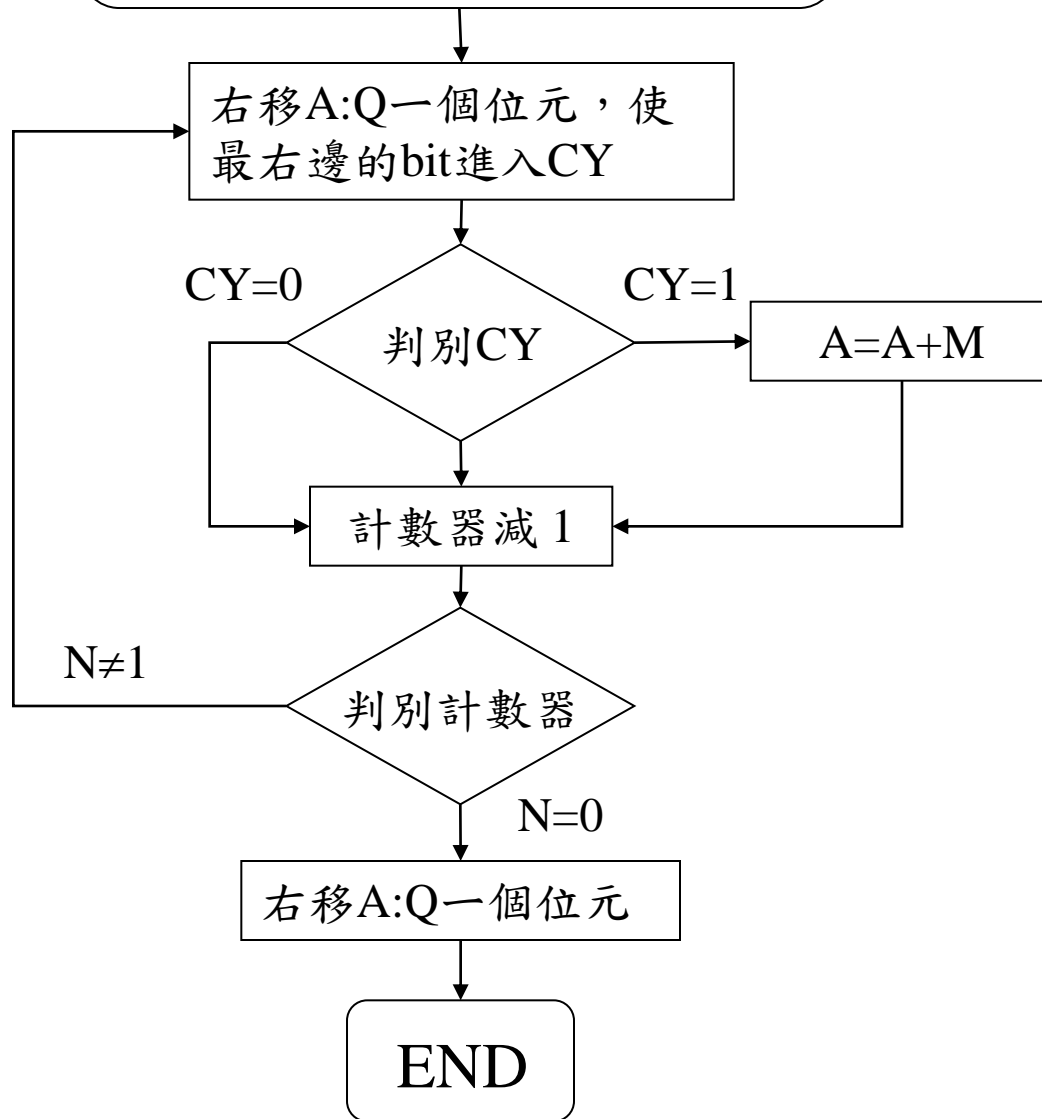b. Logical left shift

被乘數載入Q，乘數載入M，清除
A為0，設定計數器為N
(視程式與記憶體為幾bit運算)




移位除法運算

 

除法運算暫存器配置

1. 恢復式除法 (restoring division)
2. 非恢復式除法 (nonrestoring division)

恢復式除法 (restoring division)

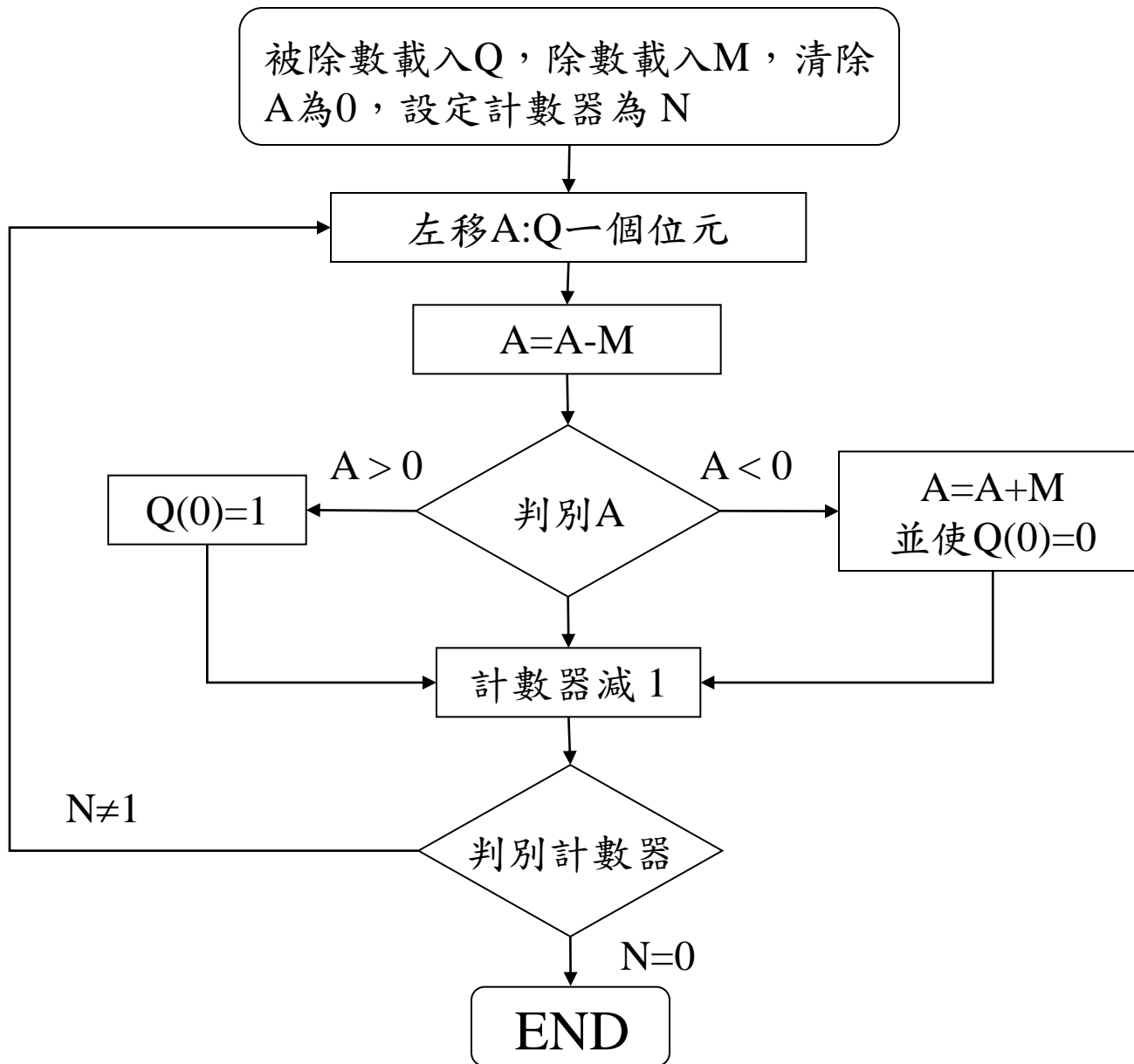


除數 (M)	A	被除數 (Q)	N	
00000101	00000000	00100110	8	
	00000000	01001100		左移A:Q
-	00000101			A ← A-M
	11111011			A < 0, 恢復除數
+	00000101			A ← A+M
	00000000	01001100	7	
	00000000	10011000		左移A:Q
-	00000101			A ← A-M
	11111011			A < 0, 恢復除數
+	00000101			A ← A+M
	00000000	10011000	6	
	00000001	00110000		左移A:Q
-	00000101			A ← A-M
	11111100			A < 0, 恢復除數
+	00000101			A ← A+M
	00000001	00110000	5	
	00000010	01100000		左移A:Q
-	00000101			A ← A-M
	11111101			

$ \begin{array}{r} 11111101 \\ + 00000101 \\ \hline 00000010 \quad 01100000\textcolor{red}{0} \\ 00000100 \quad 11000000\textcolor{blue}{0} \\ - 00000101 \\ \hline 11111111 \\ + 00000101 \\ \hline 00000100 \quad 11000000\textcolor{red}{0} \\ 00001001 \quad 10000000\textcolor{blue}{0} \\ - 00000101 \\ \hline 00000100 \quad 10000000\textcolor{red}{1} \\ 00001001 \quad 00000010\textcolor{blue}{0} \\ - 00000101 \\ \hline 00000100 \quad 00000011\textcolor{red}{1} \\ 00001000 \quad 00000110\textcolor{blue}{0} \\ - 00000101 \\ \hline 00000011 \quad 00000111\textcolor{red}{1} \end{array} $		N	A<0，恢復除數 $A \leftarrow A+M$
餘數	商	4	左移A:Q $A \leftarrow A-M$ A<0，恢復除數 $A \leftarrow A+M$
		3	左移A:Q $A \leftarrow A-M$
		2	A>0 左移A:Q $A \leftarrow A-M$
		1	A>0 左移A:Q $A \leftarrow A-M$
		0	A>0

非恢復式除法 (nonrestoring division)

被除數載入Q，除數載入M，清除A為0，設定計數器為N-1

左移A:Q一個位元, $A = A - M$

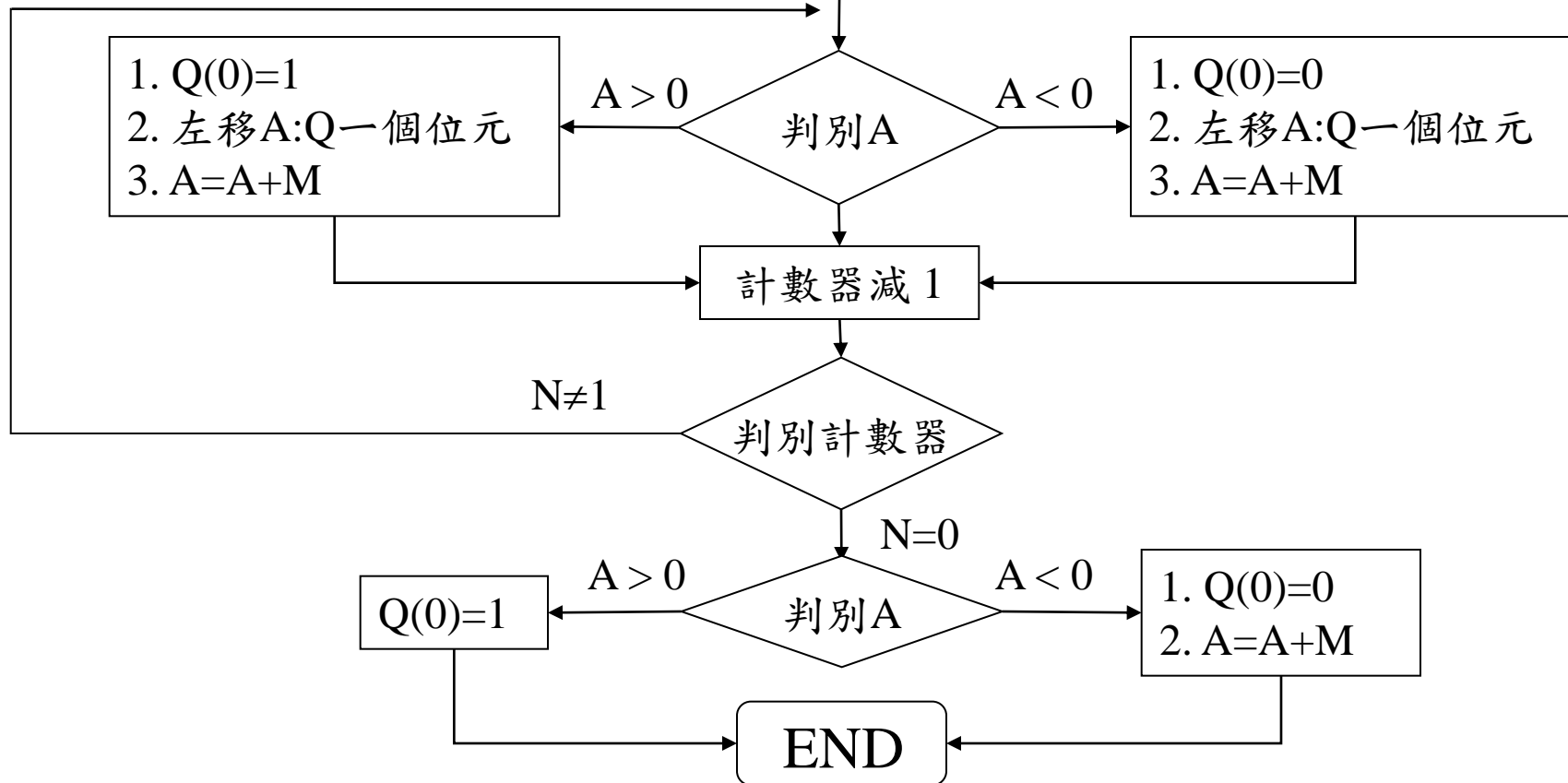

除數 (M)	A	被除數 (Q)	N
00000101	00000000	00100110	8
	00000000	01001100	左移A:Q
- 00000101	11111011	01001100	A ← A-M
	11110110	10011000	A < 0
			左移A:Q
+ 00000101	11111011	10011000	A ← A+M
	11110111	00110000	A < 0
			左移A:Q
+ 00000101	11111100	00110000	A ← A+M
	11111000	01100000	A < 0
			左移A:Q
+ 00000101	11111101	01100000	A ← A+M
	11111010	11000000	A < 0
			左移A:Q
+ 00000101	11111111	11000000	A ← A+M
	11111111	10000000	A < 0
			左移A:Q
+ 00000101	00000100	10000000	A ← A+M
			A > 0

00000100	10000001
00001001	00000010
- 00000101	
<hr/>	
00000100	00000011
00001000	00000110
- 00000101	
<hr/>	
00000011	00000111
餘數	商

2	A > 0
	左移 A:Q
<hr/>	
	A ← A-M
1	A > 0
	左移 A:Q
<hr/>	
	A ← A-M
0	A > 0